 




Лингвистические средства проектирования

Лекция 1

Маршрут разработки цифровых ИС
Основы синтаксиса языка Verilog HDL



Языки описания схем на транзисторном уровне: SPICE

SPICE - Simulation Program with Integrated Circuit Emphasis
(программа моделирования с акцентом на интегральные схемы)

* CMOS Inverter

```
Vin 1 0 pulse(0v 5v 0ns 5ns 5ns 48ns 120ns)
```

```
Vdd 2 0 5v
```

```
m1 3 1 0 0 nmos1 L=2.5u W=5u AD=1.0e-11 AS=1.0e-11
```

```
m2 3 1 2 2 pmos1 L=2.5u W=15u AD=3.0e-11 AS=3.0e-11
```

```
CL 3 0 100fF
```


```
.model nmos1 nmos (LEVEL=2, U0=150, VTO=1.4581, GAMMA=1.8658,  
+ PHI=0.7974, KP=1.0354e-5 ,LAMBDA=0.02, XJ=0.2u, LD=0.2u,  
+ PB=0.9939, NSUB=5e16, NSS=2e10, TOX=50n, TPG=+1)
```

```
.model pmos1 pmos (LEVEL=2, U0=316.67, VTO=-1.5488,  
+ GAMMA=1.8658, PHI=0.7974, KP=2.1860e-5, LAMBDA=0.02,  
+ XJ=0.2u, LD=0.2u, PB=0.9939, NSUB=5e16, NSS=2e10,  
+ TOX=50nm, TPG=+1)
```


```
.probe v(1) v(3)
```

```
.tran 10n 200n
```

```
.end
```

 

 Индивидуальные и групповые параметры компонентов ИС



Индивидуальные параметры

Групповые параметры

```
M1 3 2 1 0 NMOS L=1u W=6u
```

```
.MODEL NFET NMOS LEVEL=2  
+ VTO=-1.44  
+ KP=8.64E-6 NSUB=1E17  
+ TOX=20n
```

Что значит «SPICE-подобный» симулятор?

Математическая модель схемы:
 $F(x, \dot{x}, t) = 0$

- МУП
- Модифицированный МУП

Алгебраизация математической модели схемы:
 $F(x) = 0$

- Неявный метод Эйлера
- Метод трапеций

Метод Ньютона-Рафсона

Линеаризация математической модели схемы:
 $Yx + I = 0$

Метод Гаусса

Решение математической модели схемы:
 $Yx + I = 0$

Что такое «SPICE-подобный» нетлист?

```
* SPICE netlist written by S-Edit Win32 7.00  
* Written on Aug 30, 2008 at 11:36:09  
* Waveform probing commands
```

```
.probe
```

```
.options probefilename="Nand2.dat"  
+ probetopmodule="Module0"  
+ probesdbfile="C:\udo\Nand2.sdb"
```

```
* Main circuit: Module0
```

```
M1 outp b N2 Gnd Nh L=.15u W=.45u AD=.3375p PD=2.4u AS=.3375p PS=2.4u
```

```
M2 N2 a Gnd Gnd Nh L=.15u W=.45u AD=.3375p PD=2.4u AS=.3375p PS=2.4u
```

```
M3 outp a Vdd Vdd Ph L=.15u W=.45u AD=66p PD=2.4u AS=.3375p PS=2.4u
```

```
M4 outp b Vdd Vdd Ph L=.15u W=.45u AD=.3375p PD=2.4u AS=.3375p PS=2.4u
```

```
v5 b Gnd bit({01011} pw=100n on=1.0 off=0.0 rt=.10n ft=.10n delay=0  
+ lt=100n ht=100n)
```

```
v6 a Gnd bit({01101} pw=100n on=1.0 off=0.0 rt=.10n ft=.10n delay=0  
+ lt=100n ht=100n)
```

```
vdd vdd gnd 1
```

```
.include dual.md
```

```
.tran .1n 800n
```

```
.power 100n 200n
```

```
.print tran a b outp
```

```
.END
```



Языки описания схем на транзисторном уровне: spectre

```
simulator lang=spectre  
global 0
```

```
include "./d25.m"
```




```
inst0 (op ip vdd vdd) d25P w=1.8e-06 l=2.4e-07  
inst1 (op ip vss vss) d25N w=8.4e-07 l=2.4e-07  
inst2 (ip vdd) capacitor c=2.51424e-17 m=1
```

```
vip (ip 0) vsource val0=0.0 val1=3.0 delay=0n rise=.05n \  
  fall=.05n width=5n period=10n type=pulse  
vvss (vss 0) vsource dc=0 type=dc  
vdd (vdd 0) vsource dc=3 type=dc
```

```
simulatorOptions options reltol=1e-3 vabstol=1e-6 \  
  iabstol=1e-12 temp=27 tnom=27 scalem=1.0 scale=1.0 \  
  gmin=1e-12 rforce=1 maxnotes=5 maxwarns=5
```

```
tran tran stop=40n write="spectre.ic" writefinal="spectre.fc"  
annotate=status maxiters=5
```

Появление класса цифровых схем

   

* CMOS Inverter

```
Vin 1 0 pulse(0v 5v 0ns 5ns 5ns 48ns 120ns)
Vdd 2 0 5v
```

```
m1 3 1 0 0 nmos1 L=2.5u W=5u AD=1.0e-11 AS=1.0e-11
m2 3 1 2 2 pmos1 L=2.5u W=15u AD=3.0e-11 AS=3.0e-11
CL 3 0 100ff
```

```
.model nmos1 nmos (LEVEL=2, U0=150, VTO=1.4581,
+ GAMMA=1.8658, PHI=0.7974, KP=1.0354e-5 , LAMBDA=0.02,
+ XJ=0.2u, LD=0.2u, PB=0.9939, NSUB=5e16, NSS=2e10,
+ TOX=50n, TPG=+1)
```

```
.model pmos1 pmos (LEVEL=2, U0=316.67, VTO=-1.5488,
+ GAMMA=1.8658, PHI=0.7974, KP=2.1860e-5, LAMBDA=0.02,
+ XJ=0.2u, LD=0.2u, PB=0.9939, NSUB=5e16, NSS=2e10,
+ TOX=50nm, TPG=+1)
```

```
.probe v(1) v(3)
.tran 10n 200n
.end
```

```
module inv (y, x);
    output y;
    input x;

    assign y = ~x;
endmodule
```

Дополненный двоичный код

Десятичное представление	Двоичное представление (8 бит)		
	прямой	обратный	дополнительный
127	0111 1111	0111 1111	0111 1111
1	0000 0001	0000 0001	0000 0001
0	0000 0000	0000 0000	0000 0000
-0	1000 0000	1111 1111	---
-1	1000 0001	1111 1110	1111 1111
-2	1000 0010	1111 1101	1111 1110
-3	1000 0011	1111 1100	1111 1101
-4	1000 0100	1111 1011	1111 1100
-5	1000 0101	1111 1010	1111 1011
-6	1000 0110	1111 1001	1111 1010
-7	1000 0111	1111 1000	1111 1001
-8	1000 1000	1111 0111	1111 1000
-9	1000 1001	1111 0110	1111 0111
-10	1000 1010	1111 0101	1111 0110
-11	1000 1011	1111 0100	1111 0101
-127	1111 1111	1000 0000	1000 0001
-128	---	---	1000 0000

1 1 1 1 1 0 0 1



+249? -7?

Выполняем операцию
«сложение с единицей».

Результат:

1 1 1 1 1 0 1 0



Для положительных чисел: +250


Для отрицательных чисел: -6

Требования к языкам проектирования


Основными требованиями к цифровым языкам в САПР являются:

1. технологичность разработки методом нисходящего проектирования;
2. получение надёжных систем;
3. мобильность проектов;
4. сопровождаемость проектов;
5. простота написания кода;
6. рациональное разграничение использования средств языка на различных уровнях абстракции.


Verilog vs VHDL

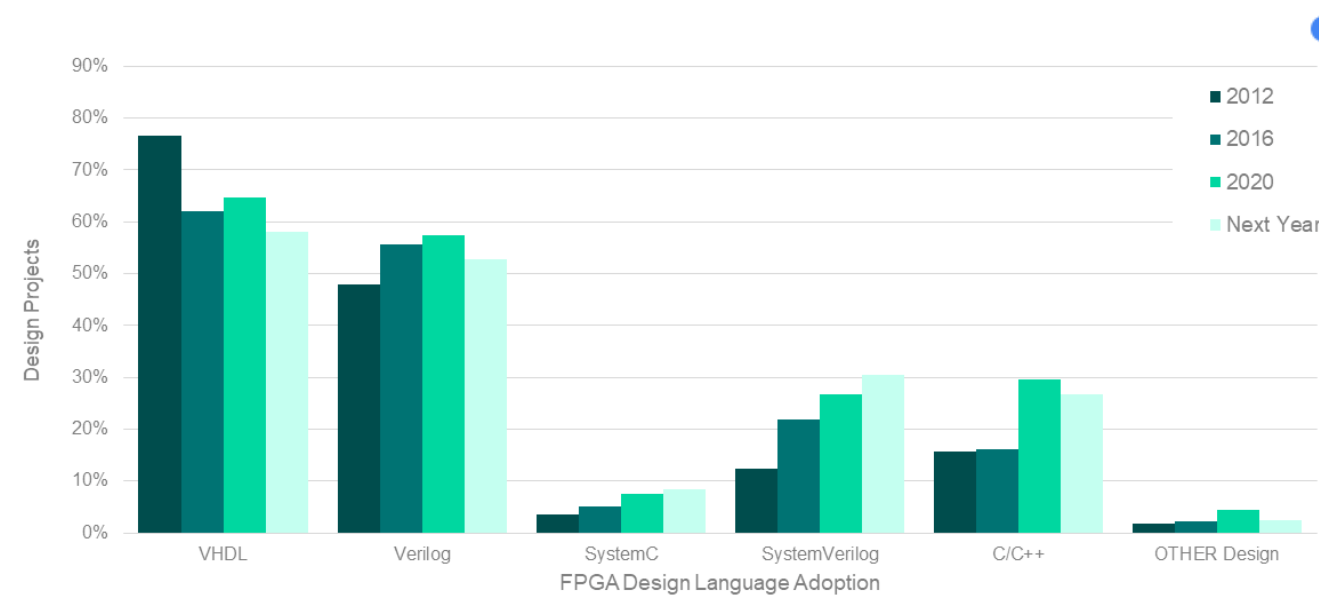

● vhdl ● verilog

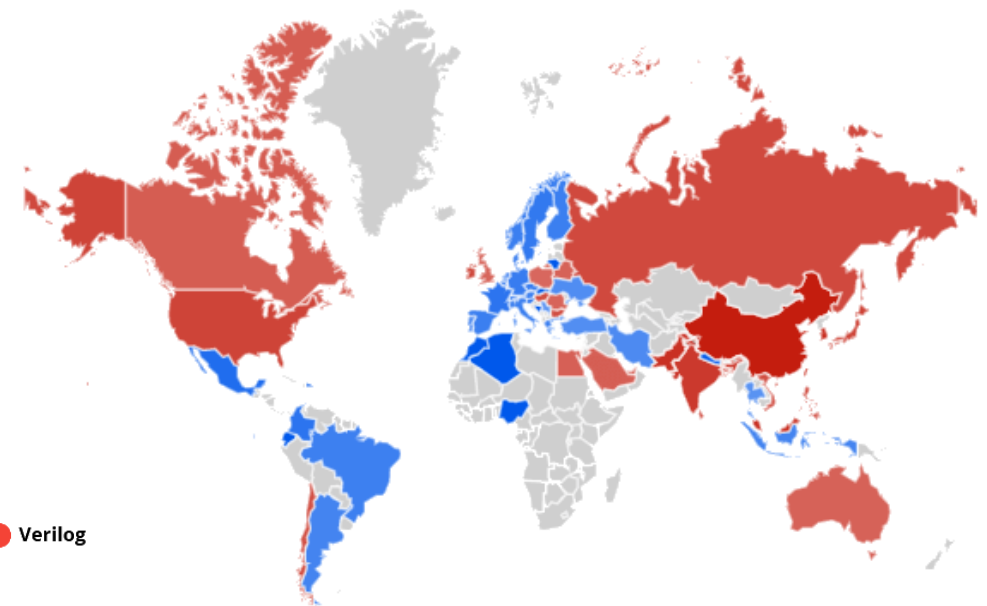


● VHDL ● Verilog

 


*Wilson Research Group and Mentor, A Siemens Business
<https://vhdlwhiz.com/should-i-learn-vhdl-if-verilog-is-becoming-more-popular/>

Характеристики языка Verilog HDL


- Поддержка иерархии – проектируемые устройства разбиваются на блоки.
- Описание интерфейса элемента неразрывно связано с описанием его функционирования.
- Функционирование может быть задано либо с помощью алгоритма, либо с помощью указания перечня компонентов и их связи между собой.
- Возможность моделирования параллельно протекающих процессов.
- Возможность проведения и чисто временного, и функционального моделирования.

 

$x, y : y = F(x)$

 

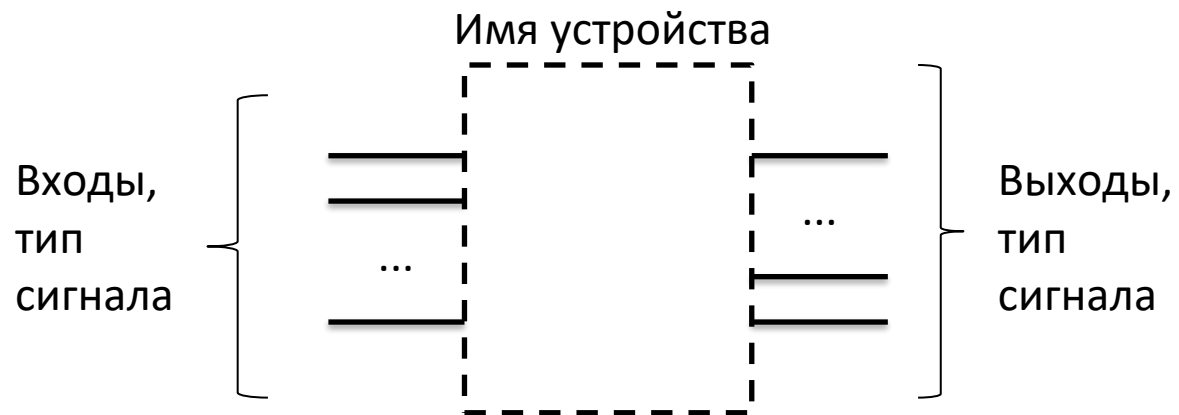Описание схем на языке Verilog: интерфейсная часть



Имя устройства

Порты устройства

```
module inv (x, y);  
  input  x;  
  output y;
```

Указание направлений портов

```
endmodule
```


Написание тестового окружения

```
`timescale 1ns/1ns
module tb_inv;
  reg x;
  wire y;

  inv i1(y, x);

  initial begin
    $dumpfile("inv.vcd");
    $dumpvars(1, tb_inv);
    #0 x = 0;
    #10 x = 1;
    #10 x = 0;
    #10 x = 1;
    #10 x = 0;
    #10 $finish;
  end

endmodule
```

 

Правила именования идентификаторов

Правильные имена:

inverter

nand4

counter_16

```
→ module inv (x, y);  
→   input  x;  
   output y;  
  
   assign y = ~x;  
endmodule
```

Неправильные имена:

not, nand - зарезервированные слова


8_bit_counter - нельзя начинать с цифры

mux? - недопустимый символ в названии

my design - нельзя допускать пробелы в названиях

Можно обойти это ограничение,
если отбить недопустимый
символ символом «\».
Например:
 \8inv\?

Описание портов устройств (1)

 


```
module inv (x, y);  
  input  x;  
  output y;  
  
  ...  
  
endmodule
```

```
module inv (input x, output y);  
  ...  
  
endmodule
```

```
module inv (  
  input  x,  
  output y  
);  
  
  ...  
  
endmodule
```

Описание портов устройств (2)

 

D Flip Flop

```
module dff (clk, d, q, nq);  
  input  clk, d;  
  output q, nq;  
  reg    q, nq;  
  
  ...  
  
endmodule
```


```
module dff (clk, d, q, nq);  
  input clk, d;  
  output reg q, nq;  
  
  ...  
  
endmodule
```

```
module dff (  
  input clk,  
  input d,  
  output reg q,  
  output reg nq  
);  
  
  ...  
  
endmodule
```


Направления портов: входной и выходной

Направление входного порта – **input**

Направление выходного порта - **output**

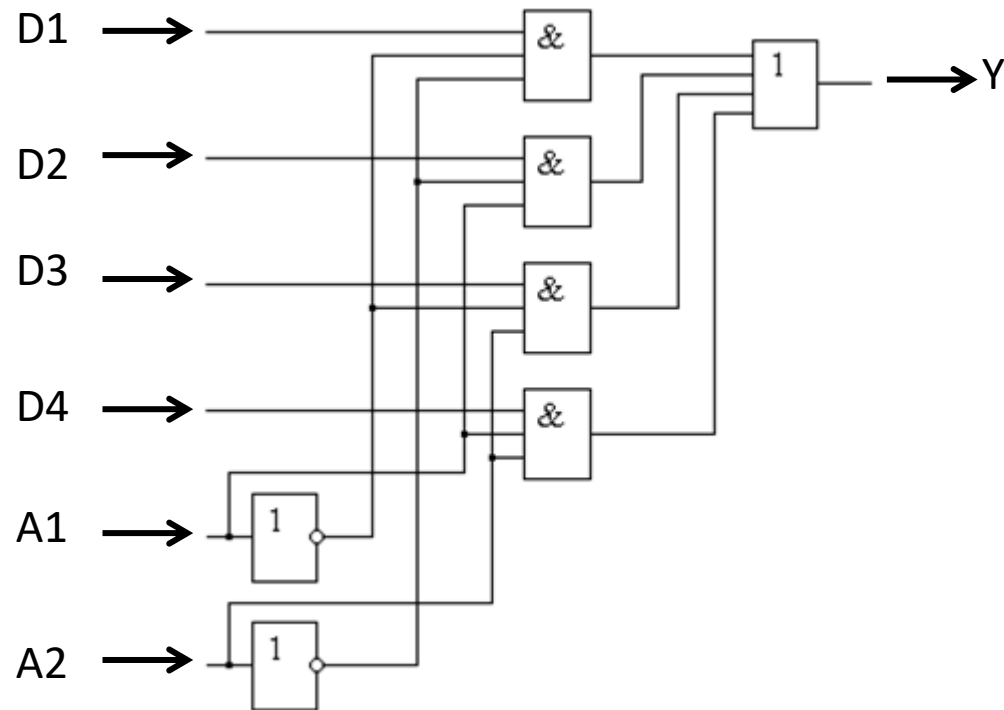

```
module MUX(D1, D2, D3, D4,  
           A1, A2,  
           Y);
```


```
input  D1, D2, D3, D4, A1, A2;  
output Y;
```

```
endmodule
```

Направления портов: двунаправленный порт

Направление входного порта – **IN**

Направление выходного порта - **INOUT**

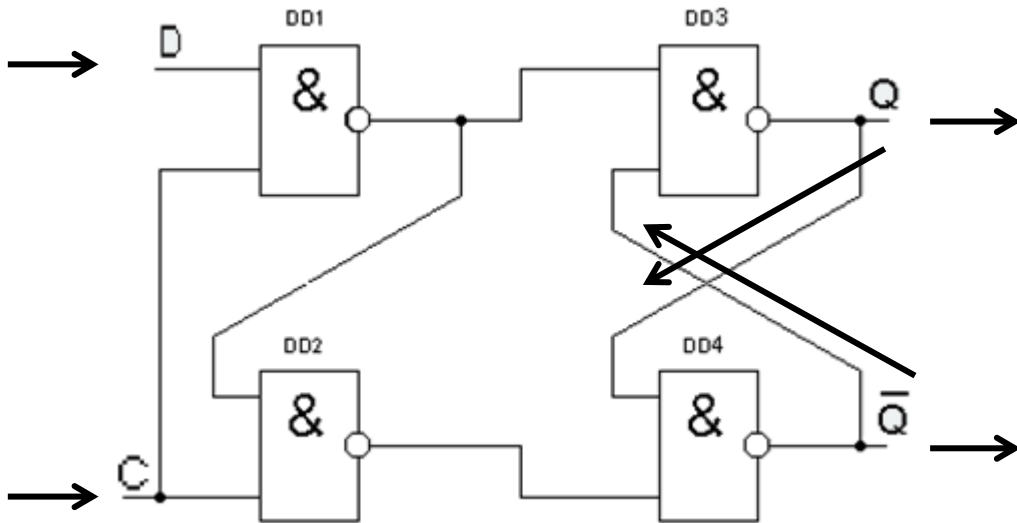


```
module DFF(D, C, Q, nQ);  
  input D, C;  
  inout Q, nQ;  
  
  ...  
  
end DCTT;
```

Данные в языке Verilog

В Verilog HDL данные - либо цепи, либо переменные (аналогично сигналам и переменным в VHDL).

Цепи: **wire** – только комбинационные схемы

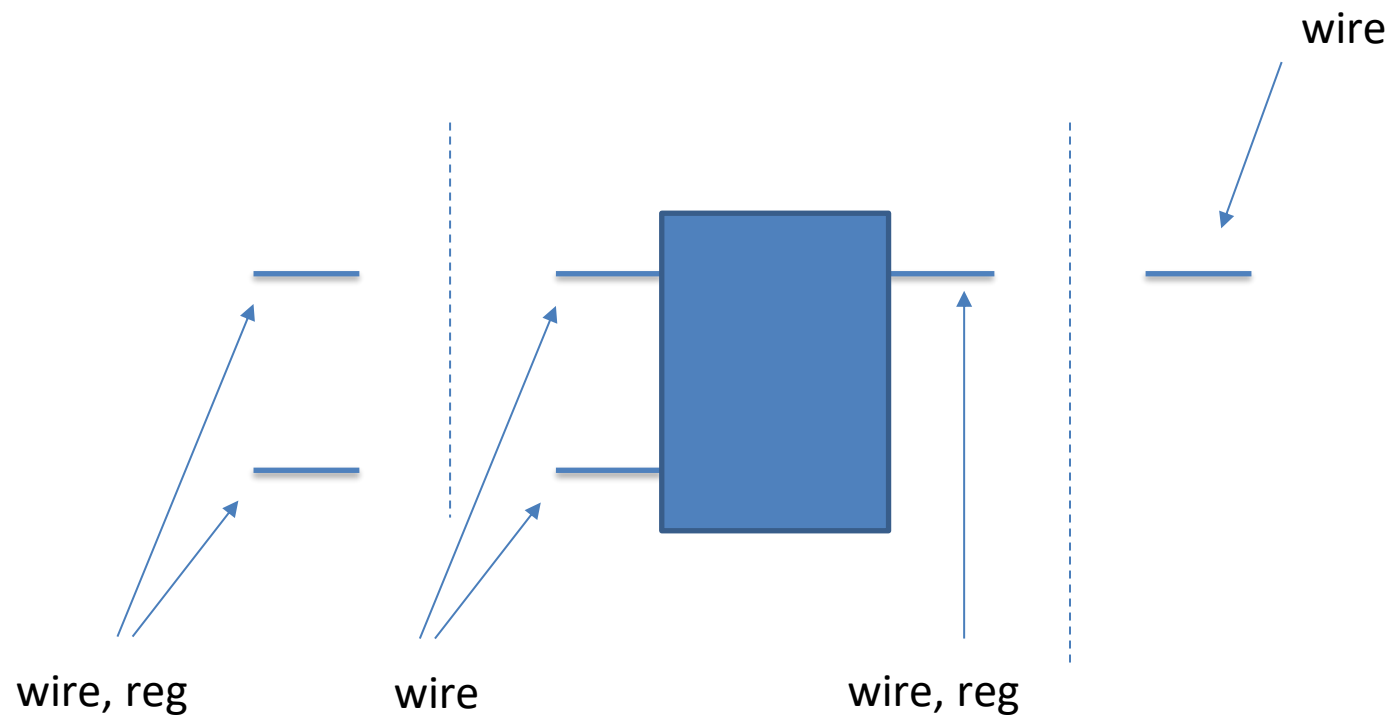Переменные: **reg** – комбинационные и последовательностные схемы



Задание значений сигналов (1)

Сигналы в языке Verilog могут принимать значения:

- 0
- 1
- x
- z

```
module test;  
  reg x;  
  initial begin  
    $dumpfile("test.vcd");  
    $dumpvars(1, x);  
    x = 1'b0;  
    #10 x = 1'b1;  
    #10 x = 1'bx;  
    #10 x = 1'bz;  
    #10 $finish;  
  end  
endmodule
```



Способы задания константных значений:

<размер>'<основание><значение>

- 1'b0
- 1'b1
- 1'bx
- 1'bz

8'b11001101

8'b11_00_11_01

  

Задание значений сигналов (2)


Способы задания константных значений:

<размер>'<основание><значение>

- 4'b1011
- 2'hFF
- 3'o671
- 4'b1x0z


Данные могут быть организованы в векторы и массивы.
Массивами могут быть объявлены только reg, integer, time
 
```
wire [3:0] data;      // 4-битный вектор
reg bit [1:8];       // массив из 8 однобитных сигналов
reg [3:0] mem [1:8]; // массив из 8 4-битных векторов
```




```
reg [0:7] byte;
reg data [0:7];
```
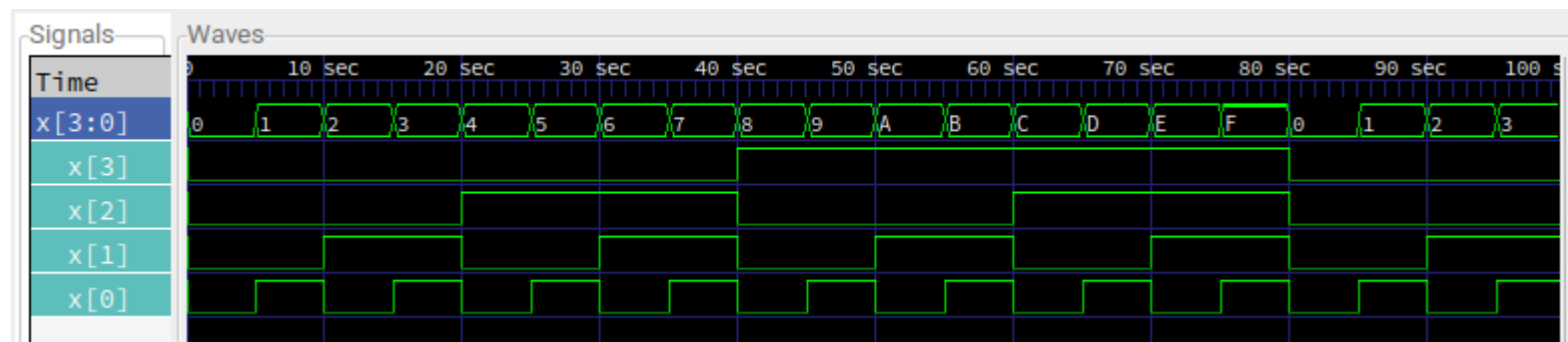
```
byte = 8'b11_00_11_01
data = 8'b11_00_11_01
```




Способы описания поведения элементов

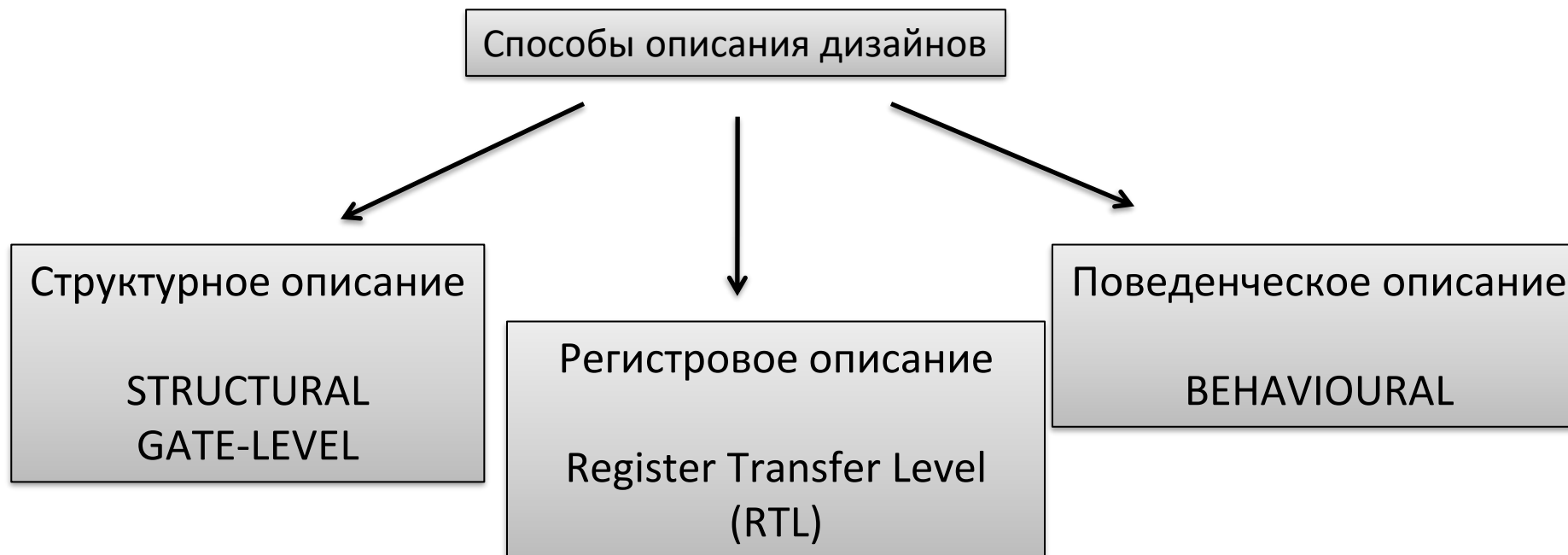


Уровень RTL
 
```
module device(x1, x2, y);  
  input  x1, x2;  
  output y;  
  
  assign y = ~(x1 & ~x2);  
  
endmodule
```




Структурное описание (вентильный уровень)
 
```
module device(x1, x2, y);  
  input  x1, x2;  
  output y;  
  
  wire s1, s2;  
  
  inv  i1(x2, s1);  
  and2 a1(x1, s1, s2);  
  inv  i2(s2, y);  
  
endmodule
```




Поведенческое описание

 

```
module device(x1, x2, y);  
  input  x1, x2;  
  output y;  
  
  always @ (x1 or x2) begin  
    if(x1 == 1 and x2 == 0)  
      y <= 1'b0;  
    else  
      y <= 1'b1;  
  end  
  
endmodule
```

x1	x2	y
0	0	1
0	1	1
1	0	0
1	1	1

Открытый маршрут проектирования OpenLANE

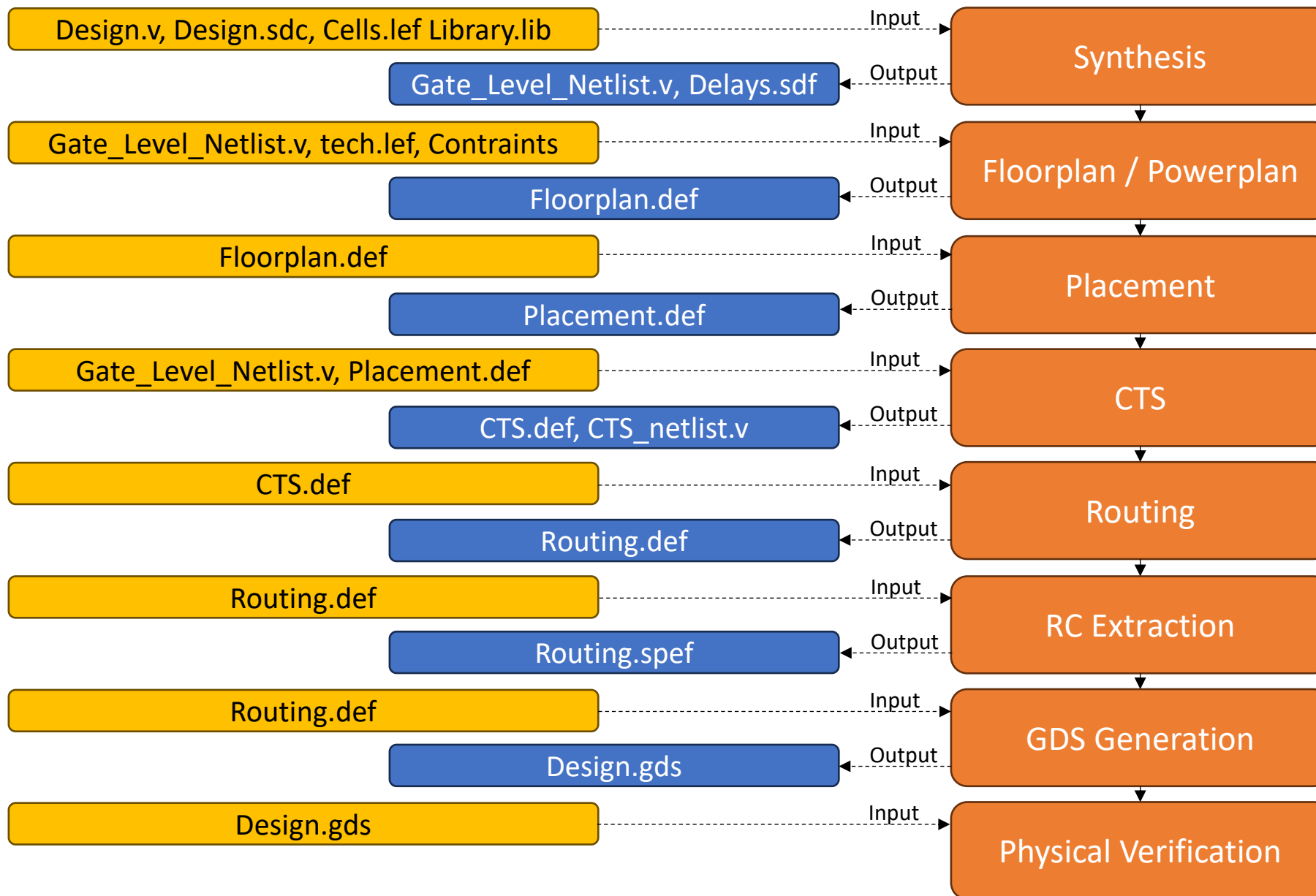

Форматы:

- .v
- .lib
- .lef
- .def
- .gds
- .sdf
- .spef
- отчёты STA