



Лингвистические средства проектирования

The screenshot displays a VHDL editor interface. At the top, there are tabs for 'counter.vhd', 'example_vhd1.vhd', 'example_vhd2.vhd', and 'example_vhd3.vhd'. Below the tabs is a timing diagram showing signals 'kate', 'VHDL c', 'by Wei', 'this i', and 'anothe' over time. The signals are represented by waveforms with binary values (0 and 1). Below the timing diagram is a logic diagram for a counter entity. The logic diagram shows two inputs, A and B, and their complements, A-bar and B-bar. The logic is implemented using AND, OR, and XOR gates. The output is labeled 'A ⊕ B'. Below the logic diagram is the VHDL code for the counter entity:

```
entity counter is
  generic (n : natural := 2);
  port (
    clock : in std_logic;
    clear : in std_logic;
    count : in std_logic;
    Q : out std_logic_vector(n-1 downto 0);
  );
end counter;
```

Лекция 6

Сравнение HDL языков



Что мы будем сравнивать?

VHDL – язык описания цифровой аппаратуры, разработан по заказу министерства обороны США.

1987 – первый стандарт языка

1993 – последний стандарт, полностью поддерживаемый различными САПР

Verilog HDL – язык описания цифровой аппаратуры, разработан компанией Gateway Design Automation, в 1990 году они были куплены Cadence Design Systems.

1995 – первый стандарт языка Verilog HDL

2001 – самый распространённый стандарт

SystemC – библиотека классов и макросов на языке C++

2005 – принят стандарт языка (библиотеки)



Описание устройств

Пример кода для VHDL:

```
-- This is an
-- inverter module

entity inv is
  port (x: in bit;
        y: out bit);
end inv;

architecture RTL of inv
is
begin
  -- Assignment
  y <= not x;
end RTL;
```

Пример кода для Verilog HDL:

```
/* This is an
inverter module */

module inv(x, y);
  input x;
  output y;

  // Assignment
  assign y = ~x;

endmodule
```

Как может описываться поведение устройства?

```
module inv(x, y);  
  input x;  
  output y;
```

```
  assign y = ~x;
```

```
endmodule
```

```
module inv(x, y);  
  input x;  
  output y;
```

```
  not(y, x);
```

```
endmodule
```

```
module inv(x, y);  
  input x;  
  output y;
```

```
  always @(x)  
    if(x == 1)  
      y = 0;  
  else  
    y = 1;
```

```
endmodule
```



Описание секции начальной инициализации

```
module tb_device_inv();

    reg x;
    wire y;

    inv u1(x, y);

    initial
    begin
        #0 x = 0;

        #10 x = 1;
        #10 x = 0;
    end

endmodule
```



Встроенные типы данных

Пример типов данных для VHDL:

Скалярные:

**NATURAL, POSITIVE,
INTEGER, REAL**

Перечислимые:

BIT, CHARACTER, BOOLEAN

Векторные:

BIT_VECTOR, STRING

Физические:

TIME

Пример типов данных для Verilog HDL:

Скалярные:

integer, time, real

Значения:


**0
1
x
z**

Данные в языке Verilog HDL

В Verilog HDL данные - либо цепи, либо переменные (аналогично сигналам и переменным в VHDL).

Цепи: **wire** – только комбинационные схемы

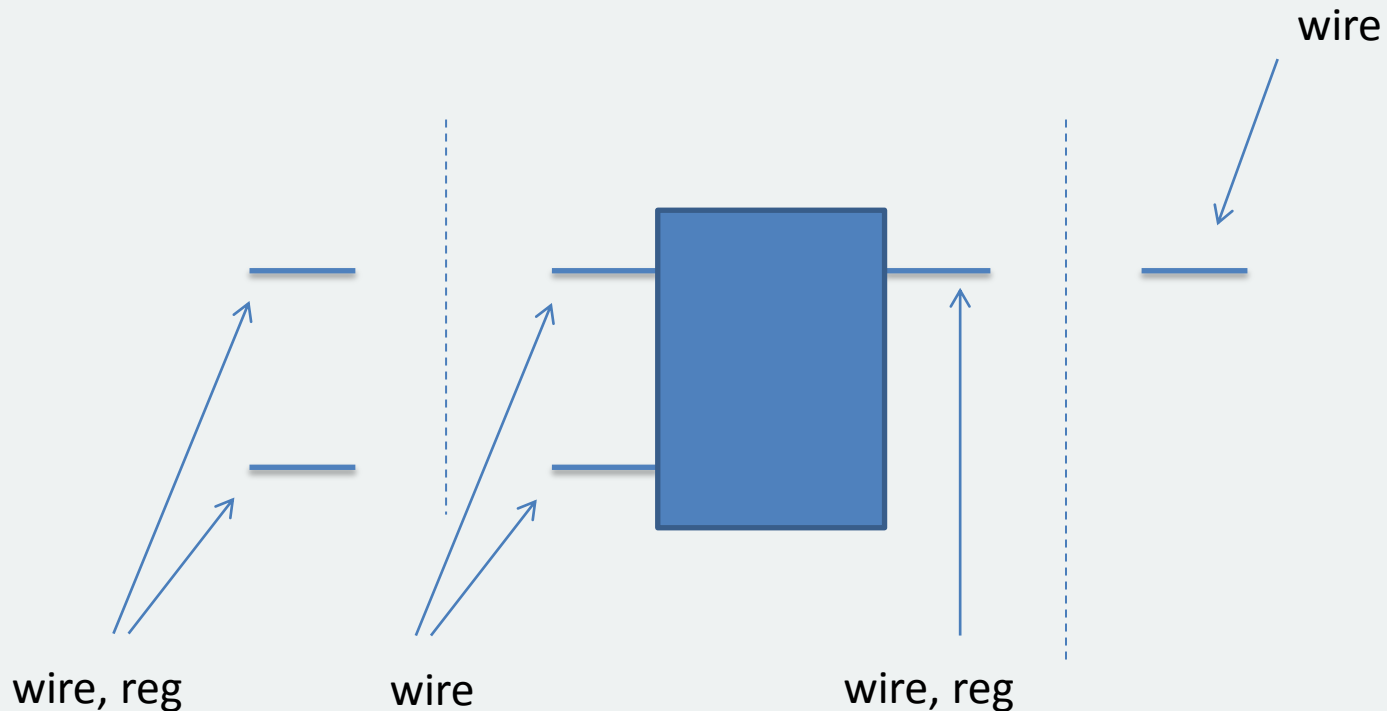Переменные: **reg** – комбинационные и последовательностные схемы



Объявление и запись данных в языке Verilog HDL

Способы организации данных:

1. одно значение (value);
2. массив (array);
3. вектор (vector), шина (bus);
4. память (memory).

```
wire A;  
integer data[3:0];  
reg [0:7] byte;  
reg [7:0] memory_512 [0:511];
```

```
reg [0:7] byte;  
reg data [0:7];
```

```
byte = 8'b11_00_11_01  
data = 8'b11_00_11_01
```

Способы задания значений:

0

1'b0

3'b10x

7'h7F

8'b11_00_11_01

32'd120

8'o2Z

Операторы для описания типа RTL

NOT : ~

x	y
0	1
1	0

AND : &

x1	x2	y
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

OR |

x1	x2	y
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

XOR : ^

x1	x2	y
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

NAND: ~&

x1	x2	y
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0

NOR : ~|

x1	x2	y
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0



Описание типа RTL


```
module inv(x, y);  
  input x;  
  output y;  
  
  assign y = ~x;  
endmodule
```

```
module inv(x, y);  
  input x;  
  output y;  
  
  not(y, x);  
  
endmodule
```

```
module DC(i1, i2, o1, o2, o3, o4);  
  input i1, i2;  
  output o1, o2, o3, o4;  
  
  assign o1 = ~i1 & ~i2;  
  assign o2 = ~i1 & i2;  
  assign o3 = i1 & ~i2;  
  assign o4 = i1 & i2;  
endmodule
```

Описание библиотеки элементов

 
```
module inv(x, y);  
  input x;  
  output y;  
  
  assign y = ~x;  
endmodule
```



```
module and2(x1, x2, y);  
  input x1, x2;  
  output y;  
  
  assign y = x1 & x2;  
endmodule
```

Структурное описание схемы (1)
 
```
module device(x1, x2, y);  
  input  x1, x2;  
  output y;  
  
  wire s1, s2;  
  
  inv  i1(x2, s1);  
  and2 a1(x1, s1, s2);  
  inv  i2(s2, y);  
  
endmodule
```



```
module device(x1, x2, y);  
  input  x1, x2;  
  output y;
```

```
  wire s1, s2;
```

```
  not i1(s1, x2);
```

```
  and a1(s2, x1, s1);
```

```
  not i2(y, s2);
```

```
endmodule
```




```
  not (s1, x2);
```

```
  and (s2, x1, s1);
```

```
  not (y, s2);
```

Структурное описание схемы (2)

 
```
module device(x1, x2, y);  
  input x1, x2;  
  output y;  
  
  wire s1, s2;  
  
  inv i1(x2, s1);  
  and2 a1(x1, s1, s2);  
  inv i2(s2, y);  
  
endmodule
```



```
module device(x1, x2, y);  
  input x1, x2;  
  output y;  
  
  wire s1, s2;  
  
  inv i1(.x(x2), .y(s1));  
  and2 a1(.x1(x1), .x2(s1), .y(s2));  
  inv i2(.x(s2), .y(y));  
  
endmodule
```

Регистровое описание схемы

 
```
module device(x1, x2, y);  
  input x1, x2;  
  output y;  
  
  wire s1, s2;  
  
  not(s1, x2);  
  and(s2, x1, s1);  
  not(y, s2);  
  
endmodule
```



```
module device(x1, x2, y);  
  input x1, x2;  
  output y;  
  
  assign y = ~(x1 & ~x2);  
  
endmodule
```

Поведенческое описание схемы


 
```
module device(x1, x2, y);  
  input x1, x2;  
  output y;  
  
  wire s1, s2;  
  
  always @ (x1 or x2)  
  begin  
    if(x1 == 1'b1 && x2 == 1'b0)  
      y = 1'b0;  
    else  
      y = 1'b1;  
    end  
  
endmodule
```



  Пример на fork и join

```
initial
begin
  a = 0;
  b = 0;
end
```

```
always @(posedge clk)
begin
  #2 a = 1;
  #1 b = a;
end
```



```
initial
begin
  a = 0;
  b = 0;
end
```

```
always @(posedge clk)
fork
  #2 a = 1;
  #1 b = a;
join
```




Функциональное и временное моделирование

Пример кода для VHDL:

```
entity inv is  
  port (x: in bit;  
        y: out bit);  
end inv;  
  
architecture RTL of inv is  
begin  
  y <= not x after 5 ns;  
end RTL;
```

Пример кода для Verilog HDL:

```
module inv(x, y);  
  input x;  
  output y;  
  
  assign #5 y = ~x;  
  
endmodule
```



Блокирующее и неблокирующее присваивание (1)

```
module block_nonblock();
  reg a, b, c, d, e, f;

  // Блокирующие присваивания
  initial
  begin
    a = #10 1'b1;           →    10
    b = #20 1'b0;           →    30
    c = #40 1'b1;           →    70
  end

  // Неблокирующие присваивания
  initial
  begin
    d <= #10 1'b1;          →    10
    e <= #20 1'b0;          →    20
    f <= #40 1'b1;          →    40
  end

endmodule
```



Задержки и времена переключений: инерциальные

Способы описания инерциальных задержек

```
and (y_out, x1, x2);
```

```
and #3 (y_out, x1, x2);
```

```
and #(2, 3) G1(y_out, x1, x2);
```

```
and #(2, 3) G1 (y_out, x1, x2), G2 (y_out2, x3, x4);
```

```
and #(2:3:4, 4:5:6) G1(y_out, x1, x2);
```



Задержки и времена переключений: транспортные

Описание транспортных задержек

```
wire y_out;  
  
assign #3 y_out = a & b;
```

Спецификация задержки для транспорта по межсоединению

```
wire #3 y_out;  
  
wire y_out = a & b;
```

Короткая форма записи

```
wire #3 y_out = a & b;
```



Задержка от входа к выходу

```
module A( q, a, b, c, d );
  input a, b, c, d;
  output q;
  wire e, f;
  specify
    ( a => q ) = 6;
    ( b => q ) = 7;
    ( c => q ) = 7;
    ( d => q ) = 6;
  endspecify

  or o1( e, a, b );
  or o2( f, c, d );
  xor x1( q, e, f );

endmodule
```



Совмещение кода на различных языках

```
module inv(x, y);  
    input x;  
    output y;  
  
    assign y = ~x;  
  
endmodule  
  
entity tb_inv is  
end tb_inv;  
  
architecture test of tb_inv is  
    component inv  
        port (x: in bit; y: out bit);  
    end component;  
  
    signal x_in, y_out : bit;  
  
begin  
    p1 : inv port map (x=>x_in, y=>y_out);  
end test;
```



Написание тестового окружения (1)

```
module main;  
  reg d, clk, rst;  
  wire q;
```

```
  dflipflop dff (d, clk, rst, q);
```

```
  always  
    #5 clk = ~clk;
```

```
  initial  
  begin  
    clk = 0;  
  end
```

```
  initial  
  begin  
    #0 d=0; rst=1;  
    #4 d=1; rst=0;  
    #50 d=1; rst=1;  
    #20 d=0; rst=0;  
  end
```

```
endmodule
```



Verilog PLI (Programming Language Interface)

```
#include <stdio.h>
#include <vpi_user.h>
```

```
void hello() {
    printf("HELLO");
}
```

```
void register_hello() {
    s_vpi_systf_data data;
    data.type          = vpiSysTask;
    data.tfname        = "$hello";
    data.calltf        = hello;
    data.compiletf     = 0;
    data.sizetf        = 0;
    data.user_data     = 0;
    vpi_register_systf(&data);
}
```

```
gcc
    hello_vpi.c
    -fPIC
    -shared
    -o hello_vpi.so
```

```
ncverilog
    test.v +access+r
    -loadvpi ./hello_vpi.so:register_hello
```


```
module test();

    initial
    begin
        $hello;
        #10 $finish;
    end


endmodule
```


Ключевые модели


nmos:

 

pmos:

 

pcontrol

 

```
nmos (out, data, control);
```

```
pmos (out, data, control);
```

```
cmos (out, data, ncontrol, pcontrol);
```

```
module inv(x, y);
```

```
  input x;
```

```
  output y;
```

```
  supply1 pwr_bus;
```

```
  supply0 gnd_bus;
```

```
  pmos (y, pwr_bus, x);
```

```
  nmos (y, gnd_bus, x);
```

```
endmodule
```